

Lab 2


110060027 朱豐蔚

I. exp_1 (4-bit binary-to-Gray-code converter)

Design Specification

Input: a, b, c, d.

Output: w, x, y, z.

 

Design Implementation

Use truth table and K-map to design the functions:

a	b	c	d	w	x	y	z
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0

$$w = a$$

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$x = ab' + a'b = a \oplus b$$

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

$$y = bc' + b'c = b \oplus c$$

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	1	0	0
11	1	1	0	0
10	0	0	1	1

$$z = cd' + c'd = c \oplus d$$

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	1	1	0

Code:

```
assign w = a;
assign x = a ^ b;
assign y = b ^ c;
assign z = c ^ d;
```

Emulation parameters:

Input:

I/O	a	b	c	d
LOC	W17	W16	V16	V17

Output:


I/O	w	x	y	z
LOC	V19	U19	E19	U16

II. exp_2 (7-segment display)

Design Specification

Input: $i[3:0]$.

Output: $D[7:0]$, $d[3:0]$.

 

Design Implementation

七段顯示器不適合使用 K-map 來找 Boolean function，由於幾乎沒有規則去簡化，因此在此題使用 truth table 搭配 case 的寫法會較為簡單明瞭：

($d[3:0] = i[3:0]$ ，不另外使用 case)

$i[3]$	$i[2]$	$i[1]$	$i[0]$	$D[7]$	$D[6]$	$D[5]$	$D[4]$	$D[3]$	$D[2]$	$D[1]$	$D[0]$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1

Code:

```

Reg [7:0] D;
assign d[3:0] = i[3:0];

```

```

always @(i)
begin
    case (i)

```

```

4'd0: D[7:0] = 8'b00000011;
4'd1: D[7:0] = 8'b10011111;
4'd2: D[7:0] = 8'b00100101;
4'd3: D[7:0] = 8'b00001101;
4'd4: D[7:0] = 8'b10011001;
4'd5: D[7:0] = 8'b01001001;
4'd6: D[7:0] = 8'b01000001;
4'd7: D[7:0] = 8'b00011111;
4'd8: D[7:0] = 8'b00000001;
4'd9: D[7:0] = 8'b00011001;
4'd10: D[7:0] = 8'b00010001;
4'd11: D[7:0] = 8'b11000001;
4'd12: D[7:0] = 8'b01100011;
4'd13: D[7:0] = 8'b10000101;
4'd14: D[7:0] = 8'b01100001;
4'd15: D[7:0] = 8'b01110001;
default: D[7:0] = 8'b11111110; // .
endcase
end

```

Testbench:

從 $i[3:0] = 4'd0$ 開始，每過 10 單位時間(#10)就讓 i 加 1，執行到 $i[3:0] = 4'd15$ 為止，觀察 $d[3:0]$ 與 $D[7:0]$ 是否與預期相符合。

Emulation parameters:

Input:

I/O	i[3]	i[2]	i[1]	i[0]
LOC	W17	W16	V16	V17

Output:

I/O	d[3]	d[2]	d[1]	d[0]
LOC	V19	U19	E19	U16


I/O	D[7]	D[6]	D[5]	D[4]	D[3]	D[2]	D[1]	D[0]
LOC	W7	W6	U8	V8	U5	V5	U7	V7

III. exp_3 (Bulls and Cows)

Design Specification

Input: $a[7:0]$, $b[7:0]$.

 Output: $\text{bulls}[2:0]$, $\text{cows}[2:0]$.




Design Implementation


為使用 if 來做撰寫，先畫出樹狀圖整理 bulls, cows 和 a, b 之間的關係：

(因為或的判斷在第二層 if，所以可以避掉重複 and 的問題)

bulls:

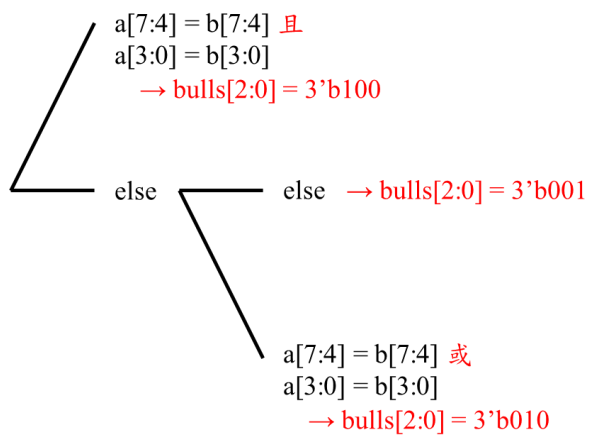

cows:

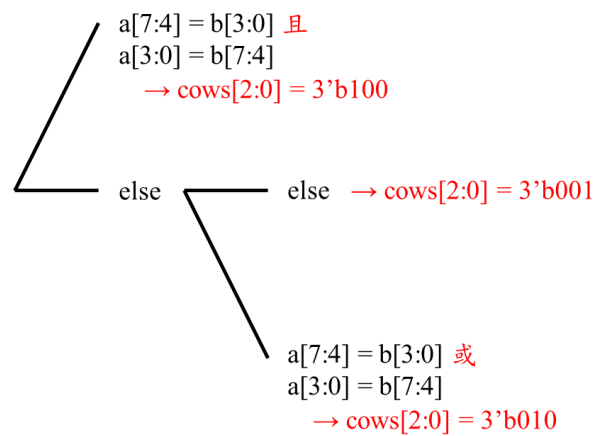

Code:

```
reg [2:0] bulls, cows;
```

```
always @(a or b)
```

```
begin
```

```
    if ((a[7:4] == b[7:4]) && (a[3:0] == b[3:0]))
```

```
        bulls[2:0] = 3'b100;
```

```
    else if ((a[7:4] == b[7:4]) || (a[3:0] == b[3:0]))
```

```
        bulls[2:0] = 3'b010;
```

```
    else
```

```
        bulls[2:0] = 3'b001;
```

```
    if ((a[7:4] == b[3:0]) && (a[3:0] == b[7:4]))
```

```
        cows[2:0] = 3'b100;
```

```
    else if ((a[7:4] == b[3:0]) || (a[3:0] == b[7:4]))
```

```
        cows[2:0] = 3'b010;
```

```
    else
```

```
        cows[2:0] = 3'b001;
```

```
end
```

Emulation parameters:

Input:

I/O	a[7]	a[6]	a[5]	a[4]	a[3]	a[2]	a[1]	a[0]
LOC	R2	T1	U1	W2	R3	T2	T3	V2
I/O	b[7]	b[6]	b[5]	b[4]	b[3]	b[2]	b[1]	b[0]
LOC	W13	W14	V15	W15	W17	W16	V16	V17

Output:

I/O	bulls[2]	bulls[1]	bulls[0]	cows[2]	cows[1]	cows[0]
LOC	L1	P1	N3	U19	E19	U16

Discussion

第一題如上週一樣，加上題目也有指定 parameter，於是在撰寫上我沒有遇到問題。

而在第二題的撰寫中，由於題目沒有說七段顯示器的 parameter，因此我在撰寫時透過查詢老師第二週的上課簡報與 Basys3 Reference Manual 中的接口位置，才順利的將七段顯示器完成。

在第三題的 bulls 與 cows 燈號選擇中，原先我是選擇鄰近的 6 個燈位，但後來我將 bulls 選為最左方的三個燈位，cows 選為最右方的三個燈位，以方便讀取時不會將兩種不同的燈號混在一起讀取，這是我在第三題加入的小巧思。

Conclusion

這次的 Lab 對我來說很新鮮，由於是第一次碰到 FPGA 板，於是很期待能夠透過 Vivado 來讓板子實行我們想要的功能與解題，而最後當親眼看見 FPGA 上的七段顯示器真的如預期般實行，那樣的成就感是很令人開心的。

而另一方面，我也認知到了 Basys3 Reference Manual 對於我們的重要性，在未來的 Lab、抑或是 project 的撰寫，我們一定會需要大量查詢 Basys3 Reference Manual 中各個接口的名稱、規定等，於是很感謝教授在第二週就安排如第二題的題目，讓我們能提前熟悉 Basys3 Reference Manual 的查詢。

References

7 段顯示器的輸入接口查詢:(from 第二週上課講義)

Bulls and Cows:(from 邏輯設計期中)